

Logik auf dem Flur

Die Tür zum Computerraum hat ein elektronisches Sicherheitsschloss bekommen. Nur wenn die richtigen Tasten mit den Buchstaben des Wortes INFORMATIK gedrückt werden, ergibt sich am Ende der Schaltung bei Punkt A eine binäre 1 und die Tür öffnet sich. Das Drücken einer Buchstaben-Taste erzeugt eine binäre 1.

Suche mit Hilfe des Schaltplanes die richtige Buchstabenkombination!

